



UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS  
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO  
Projetos de Circuitos Integrados

Gabriel Harter Zoppo

## **Desenvolvimento de um filtro FIR totalmente paralelo com e sem pipeline**

Pelotas, 30 de abril de 2022

## 1. Introdução:

Este projeto é referente ao primeiro trabalho da primeira avaliação da disciplina de projeto de circuitos integrados ministrada pelo professor Eduardo Antonio Cesar da Costa e tem como objetivo desenvolver um filtro FIR totalmente paralelo com 4 taps e 4 Bits com e sem registradores pipeline.

O projeto foi totalmente elaborado e compilado na linguagem de descrição de hardware (VHDL) e compilada no programa *Quartus II*, um software de design de dispositivo lógico programável e o *modelsim*, um software de simulação dos códigos VHDL possibilitando ver os resultados 13.574 forma gráfica.

A arquitetura do código utilizado no trabalho é mostrado na figura 1, e nele temos, dois multiplicadores desloca soma de 4 Bits, dois somadores de 8 Bits, três registrador de 4 Bits e quatro registradores de 8 Bits.

 


Figura 1: Filtro FIR totalmente paralelo

## 2. Desenvolvimento:

Para o desenvolvimento do filtro FIR semi-paralelo devem ser declarados primeiramente os elementos utilizados nesse filtro, começa-se pelos dois somadores de 8 Bits, na qual as duas entradas e a saída são de 8 Bits conforme a figura 2.

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5  ENTITY somador8bits IS
6  PORT ( a, b : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0));
7        s : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0));
8  END somador8bits;
9
10 ARCHITECTURE dataflow OF somador8bits IS
11
12 BEGIN
13
14   s <= a + b;
15
16 END dataflow;
```

Figura 2: Somador de 16 Bits

O próximo passo é declarar os multiplicadores desloca soma de 4 Bits, na qual a entrada é de 4 Bits e a saída é de 8 Bits, temos 4 desloca somas diferentes um para cada valor de H conforme é mostrado nas figuras 3.

Esses desloca-somas foram feitos a partir da criação do sinal negativo que recebe o X deslocado algumas posições para esquerda e posteriormente somado ou subtraído por X.

```

19  USE ieee.std_logic_1164.all;
20  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
21
22  ENTITY deslocaSoma7 IS
23  |
24  PORT (E: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
25  |      S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
26  END deslocaSoma7;
27
28  ARCHITECTURE comportamento OF deslocaSoma7 IS
29  |  SIGNAL negativo: std_logic_vector(7 downto 0);
30  |
31  BEGIN
32  |      negativo <= '0' & E & "000";
33  |      S <= negativo - E;
34  END comportamento;

```

**Figura 3: Multiplicador Desloca-Soma de H = 7**

```

37  LIBRARY ieee;
38  USE ieee.std_logic_1164.all;
39  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
40
41  ENTITY deslocaSomaN3 IS
42  |
43  PORT (E: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
44  |      S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
45  END deslocaSomaN3;
46
47  ARCHITECTURE comportamento OF deslocaSomaN3 IS
48  |  SIGNAL negativo: std_logic_vector(7 downto 0);
49  |
50  BEGIN
51  |      negativo <= "00" & E & "00";
52  |      S <= E - negativo;
53  END comportamento;

```

**Figura 4: Multiplicador Desloca-Soma de H = -3**

```

56  LIBRARY ieee;
57  USE ieee.std_logic_1164.all;
58  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
59
60  ENTITY deslocaSomaN1 IS
61  PORT (E: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
62        S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
63        );
64  END deslocaSomaN1;
65
66  ARCHITECTURE comportamento OF deslocaSomaN1 IS
67  SIGNAL negativo: std_logic_vector(7 downto 0);
68
69  BEGIN
70      negativo <= "000" & E & '0';
71      S <= E - negativo;
72  END comportamento;

```

**Figura 5: Multiplicador Desloca-Soma de H = -1**

```

74  -----
75  LIBRARY ieee;
76  USE ieee.std_logic_1164.all;
77  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
78
79  ENTITY deslocaSomaN7 IS
80  |
81  PORT (E: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
82        S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
83  END deslocaSomaN7;
84
85  ARCHITECTURE comportamento OF deslocaSomaN7 IS
86  SIGNAL negativo: std_logic_vector(7 downto 0);
87
88  BEGIN
89
90      negativo <= '0' & E & "000";
91      S <= E - negativo;
92  END comportamento;

```

**Figura 6: Multiplicador Desloca-Soma de H = -7**

Após os multiplicadores desloca-soma temos os dois registradores, um de 8 Bits e um de 4 Bits, conforme a figura 7 e 8.

```

95  LIBRARY ieee;
96  USE ieee.std_logic_1164.all;
97
98  ENTITY reg8b IS
99  PORT ( clk : IN STD_LOGIC;
100        D : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
101        Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0));
102  END reg8b;
103
104  ARCHITECTURE comportamento OF reg8b IS
105  BEGIN
106  PROCESS (clk)
107  BEGIN
108  IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
109      Q <= D;
110  END IF;
111  END PROCESS;
112  END comportamento;

```

**Figura 7: Registrador de 8 Bits**

```

117 ENTITY reg4b IS
118 PORT ( clk : IN STD_LOGIC;
119       D : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
120       Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
121 END reg4b;
122
123 ARCHITECTURE comportamento OF reg4b IS
124 BEGIN
125 PROCESS (clk)
126 BEGIN
127 IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
128   Q <= D;
129 END IF;
130 END PROCESS;
131 END comportamento;

```

**Figura 8: Registrador de 4 Bits**

Posteriormente será feito a declaração do My Componentes.vhd que é quando declaramos nossos componentes. Conforme mostrado nas próximas duas figuras.

```

133 ----- File my_components.vhd: -----
134 LIBRARY ieee;
135 USE ieee.std_logic_1164.all;
136
137 PACKAGE my_components IS
138 |
139 | COMPONENT somador8bits IS
140 | PORT ( a, b : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
141 |       s : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0));
142 | END COMPONENT;
143 |
144 | COMPONENT deslocaSoma7 IS
145 | PORT ( E: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
146 |       S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
147 |       );
148 | END COMPONENT;
149 |
150 | COMPONENT deslocaSomaN1 IS
151 | PORT ( E: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
152 |       S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
153 |       );
154 | END COMPONENT;
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |

```

**Figura 8: my\_components**

```

160 COMPONENT deslocaSomaN3 IS
161
162 PORT ( E: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
163        S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
164 );
165
166 END COMPONENT;
167
168 COMPONENT deslocaSomaN7 IS
169
170 PORT ( E: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
171        S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
172 );
173
174 END COMPONENT;
175
176 COMPONENT reg8b IS
177 PORT ( clk : IN STD_LOGIC;
178        D : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
179        Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0));
180
181 END COMPONENT;
182
183 COMPONENT reg4b IS
184 PORT ( clk : IN STD_LOGIC;
185        D : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
186        Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
187
188 END COMPONENT;
189
190 END my_components;

```

**Figura 9: my\_components**

Na última parte tem-se o código do filtro FIR, com a inicialização de todos os elementos necessários para ele. Tem-se a diferença conforme mostrado na figura 10 a 13, sendo elas nas duas primeiras figuras temos os registradores pipelines e nas duas ultimas não.

```

195 ENTITY Trabalho1PCICpipeline IS
196 PORT (clk: IN STD_LOGIC;
197        X: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
198        S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
199 );
200 END Trabalho1PCICpipeline;
201
202 ARCHITECTURE comportamento OF Trabalho1PCICpipeline IS
203 SIGNAL RR00, RR01, RR02: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
204 SIGNAL RR03, RR04, RR05, RR06, RM00, RM01, RM02, RM03, RM04: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
205 SIGNAL RS00, RS01, RS02, RS03: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
206
207

```

**Figura 10: Filtro FIR - Com Pipeline**

```

208 BEGIN
209
210 stage_1: deslocaSoma7 port map (X, RM00);
211 stage_2: reg4b port map (clk, X, RR00);
212 stage_3: reg8b port map (clk, RM00, RM03);
213 stage_4: deslocaSomaN3 port map (RR00, RM01);
214 stage_5: reg8b port map (clk, RM01, RM04);
215 stage_6: somador8bits port map (RR03, RR04, RS00);
216
217
218 stage_7: reg4b port map (clk, RR00, RR01);
219 stage_8: deslocaSomaN1 port map (RR01, RM02);
220 stage_9: reg8b port map (clk, RM02, RM05);
221 stage_10: somador8bits port map (RS00, RM05, RS01);
222
223
224 stage_11: reg4b port map (clk, RR01, RR02);
225 stage_12: deslocaSomaN7 port map (RR02, RM03);
226 stage_13: reg8b port map (clk, RM03, RM06);
227 stage_14: somador8bits port map (RS01, RM06, RS02);
228
229 S <= RS02;
230
231 END comportamento;

```

**Figura 11: Filtro FIR - Com Pipeline**

```

164 LIBRARY ieee;
165 USE ieee.std_logic_1164.all;
166 USE work.my_components.all;
167
168 ENTITY Trabalho1PCISPipeline IS
169 PORT (clk: IN STD_LOGIC;
170       X: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
171       S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
172       );
173 END Trabalho1PCISPipeline;
174
175 ARCHITECTURE comportamento OF Trabalho1PCISPipeline IS
176 SIGNAL RR00, RR01, RR02: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
177 SIGNAL RM00, RM01, RM02, RM03, RM04: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
178 SIGNAL RS00, RS01, RS02, RS03: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

```

**Figura 12: Filtro FIR - Sem Pipeline**

```


181 BEGIN
182
183     stage_1: deslocaSoma7 port map (X, RM00);
184     stage_2: reg4b port map (clk, X, RR00);
185     stage_3: deslocaSomaN3 port map (RR00, RM01);
186     stage_4: somador8bits port map (RM00, RM01, RS00);
187
188
189     stage_5: reg4b port map (clk, RR00, RR01);
190     stage_6: deslocaSomaN1 port map (RR01, RM02);
191     stage_7: somador8bits port map (RS00, RM02, RS01);
192
193
194     stage_8: reg4b port map (clk, RR01, RR02);
195     stage_9: deslocaSomaN7 port map (RR02, RM03);
196     stage_10: somador8bits port map (RS01, RM03, RS02);
197
198     S <= RS02;
199
200 END comportamento;

```


**Figura 13: Filtro FIR - Sem Pipeline**

### 3. Discussões e Resultados:

Abaixo temos a arquitetura do filtro FIR sem pipeline e com pipeline gerada pelo quartus II, conforme figura 14 e 15 respectivamente, e o resultado da quantidade de registradores e pins de ambos os filtros, o sem pipeline na figura 16 e o com na figura 17.

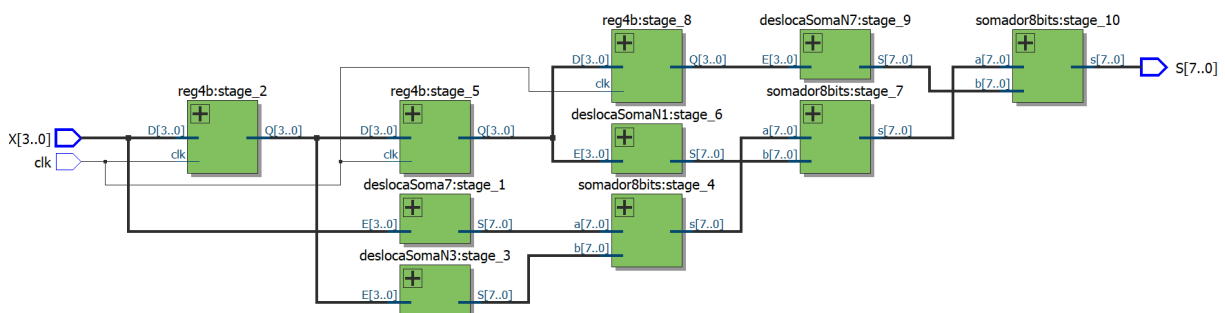

**Figura 14: Arquitetura do filtro FIR totalmente paralelo - Sem Pipeline.**

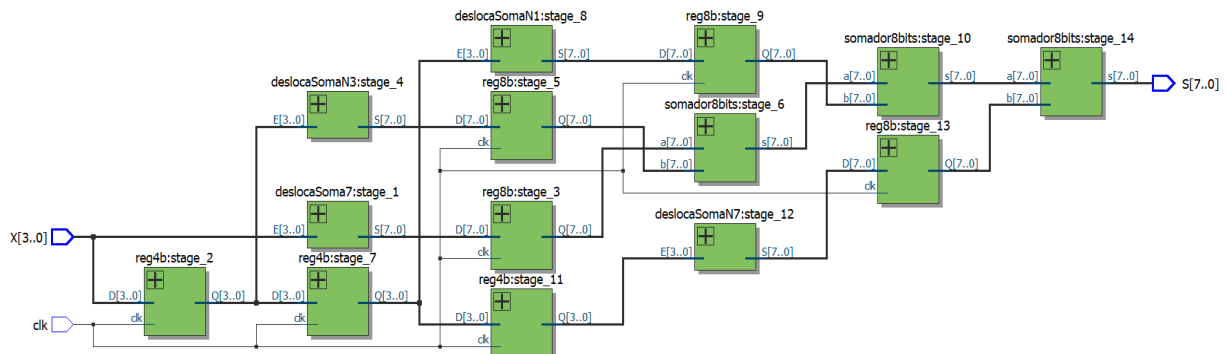

**Figura 15: Arquitetura do filtro FIR totalmente paralelo - Com Pipeline.**


Flow Status	Successful - Wed Apr 27 22:49:50 2022
Quartus II 64-Bit Version	13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition
Revision Name	Trabalho1PCISPipeline
Top-level Entity Name	Trabalho1PCISPipeline
Family	Cyclone IV GX
Total logic elements	48 / 14,400 ( < 1 % )
Total combinational functions	44 / 14,400 ( < 1 % )
Dedicated logic registers	12 / 14,400 ( < 1 % )
Total registers	12
Total pins	13 / 81 ( 16 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 552,960 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0
Total GXB Receiver Channel PCS	0 / 2 ( 0 % )
Total GXB Receiver Channel PMA	0 / 2 ( 0 % )
Total GXB Transmitter Channel PCS	0 / 2 ( 0 % )
Total GXB Transmitter Channel PMA	0 / 2 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 3 ( 0 % )
Device	EP4CGX15BF14C6
Timing Models	Final

**Figura 16: Flow Status Filtro Fir totalmente paralelo - Sem Pipeline**


Flow Status	Successful - Wed Apr 27 23:13:17 2022
Quartus II 64-Bit Version	13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition
Revision Name	Trabalho1PCICpipeline
Top-level Entity Name	Trabalho1PCICpipeline
Family	Cyclone IV GX
Total logic elements	49 / 14,400 ( < 1 % )
Total combinational functions	44 / 14,400 ( < 1 % )
Dedicated logic registers	36 / 14,400 ( < 1 % )
Total registers	36
Total pins	13 / 81 ( 16 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 552,960 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0
Total GXB Receiver Channel PCS	0 / 2 ( 0 % )
Total GXB Receiver Channel PMA	0 / 2 ( 0 % )
Total GXB Transmitter Channel PCS	0 / 2 ( 0 % )
Total GXB Transmitter Channel PMA	0 / 2 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 3 ( 0 % )
Device	EP4CGX15BF14C6
Timing Models	Final

**Figura 17: Flow Status Filtro Fir totalmente paralelo - Com Pipeline**



 

**Figura 18: Testbench gerado - Sem Pipeline**

 

**Figura 19: Testbench gerado - Com Pipeline**

Conforme mostra a figura 18 e 19 temos o somatório da multiplicação dos valores dos desloca-somas com o X, que vale 1 no teste, o valor final é igual a -4 e obtemos como tempo de resposta para o sem pipeline aproximadamente 40ns e com pipeline aproximadamente 50ns.

#### 4. Conclusão:

Teve-se um resultado bem positivo no filtro FIR sem registradores pipeline em relação ao com os registradores. Teve-se diferença no número de elementos lógicos e no número de registradores, sendo o sem pipeline obteve 48 elementos lógicos e 12 registradores contra 49 elementos lógicos e 36 registradores na versão com pipeline.

Entende-se que o o filtro FIR sem pipeline é mais rápido e menos custoso de modo geral tendo levado em consideração o tempo de reação e o número de elementos utilizados.